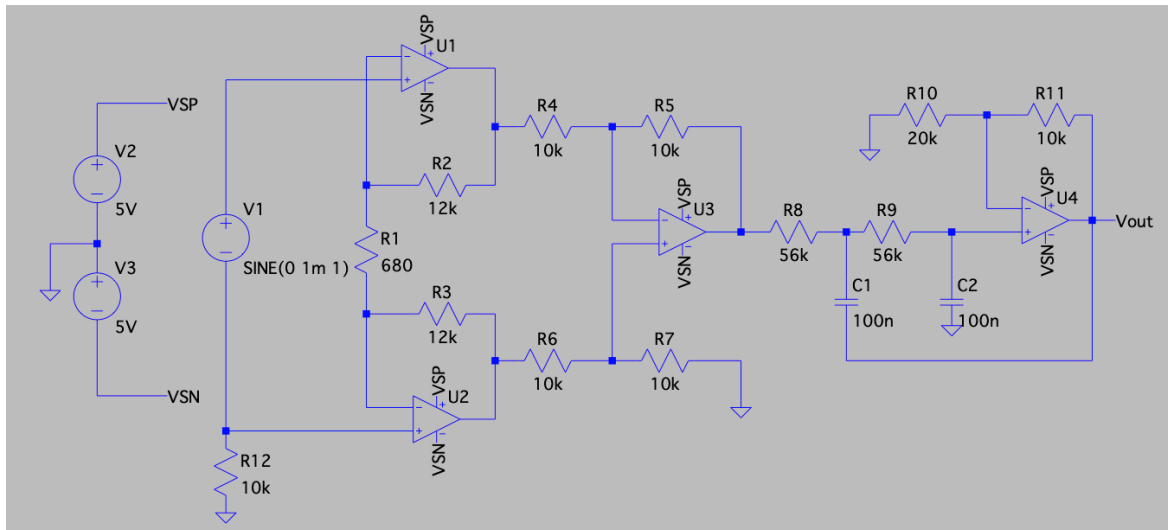


Proiect Electronica Analogica 2021-2022


1. Schema propusă cu valorile numerice personalizate

Nume: Girlea $\Rightarrow R1 = 680$
 $R8 = R9 = 56k$
Prenume: Anana $\Rightarrow R2 = R3 = 12k$




2. Simulare de tip DC Sweep

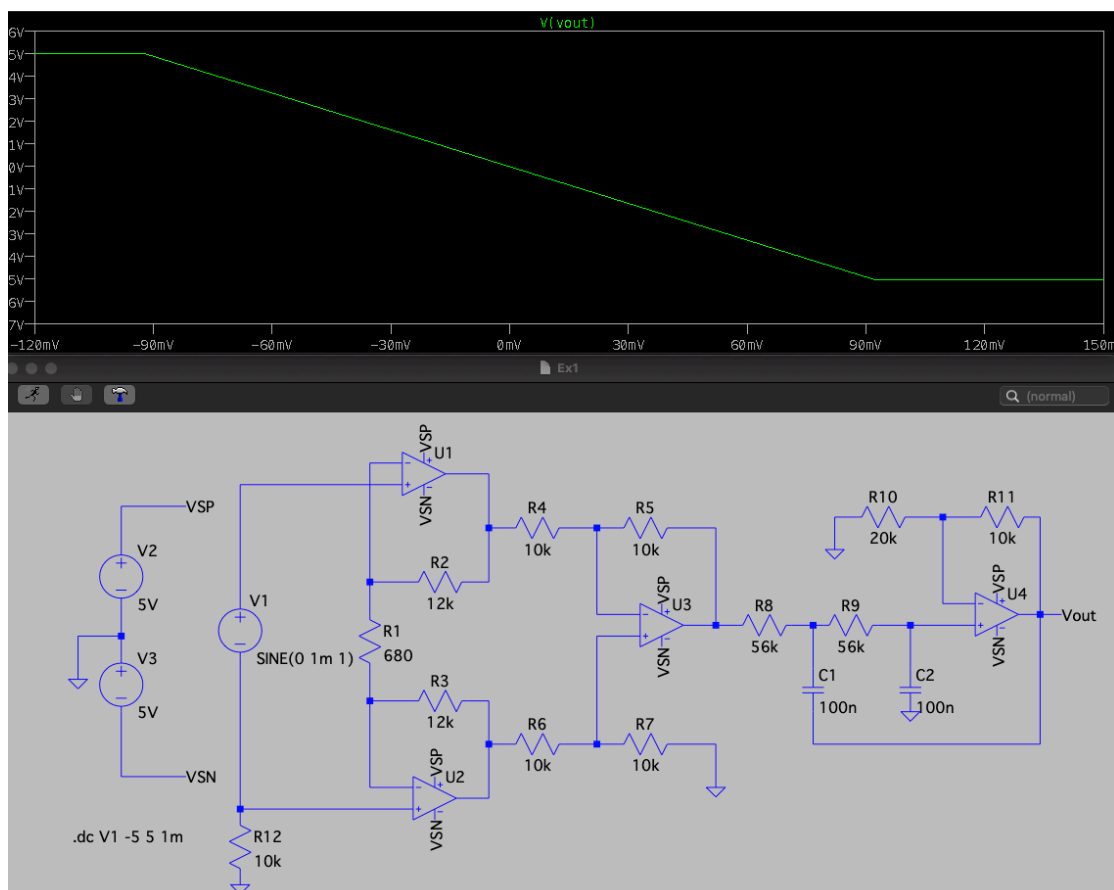
2.1 Simulare grafic Vout in functie de V1 cu variatie liniara intre -5 V si 5 V cu incrementul 1 mV



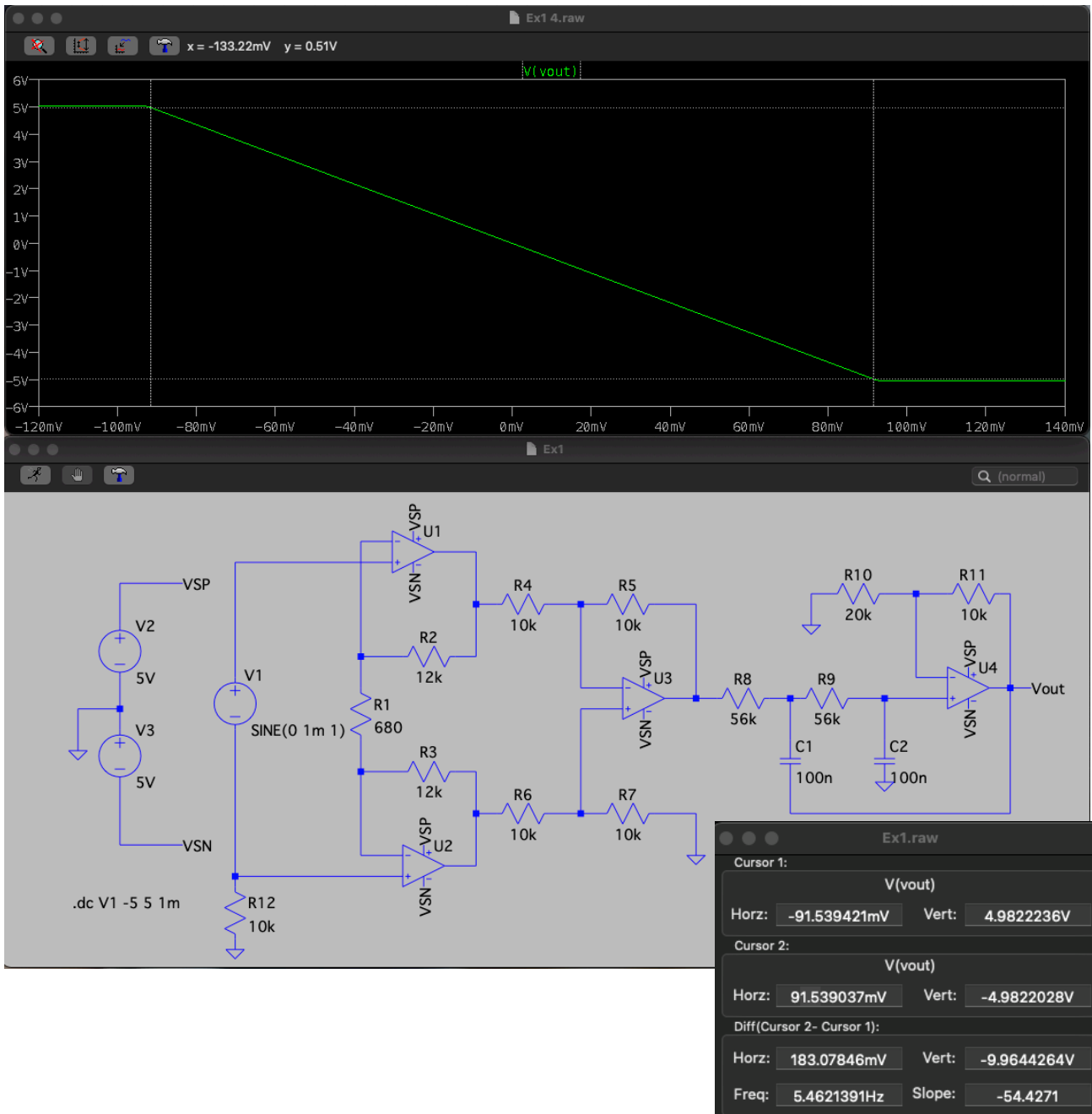2.2 Domeniul tensiunii de intrare pentru care schema funcționează liniar este (-91.53 , 91.53)



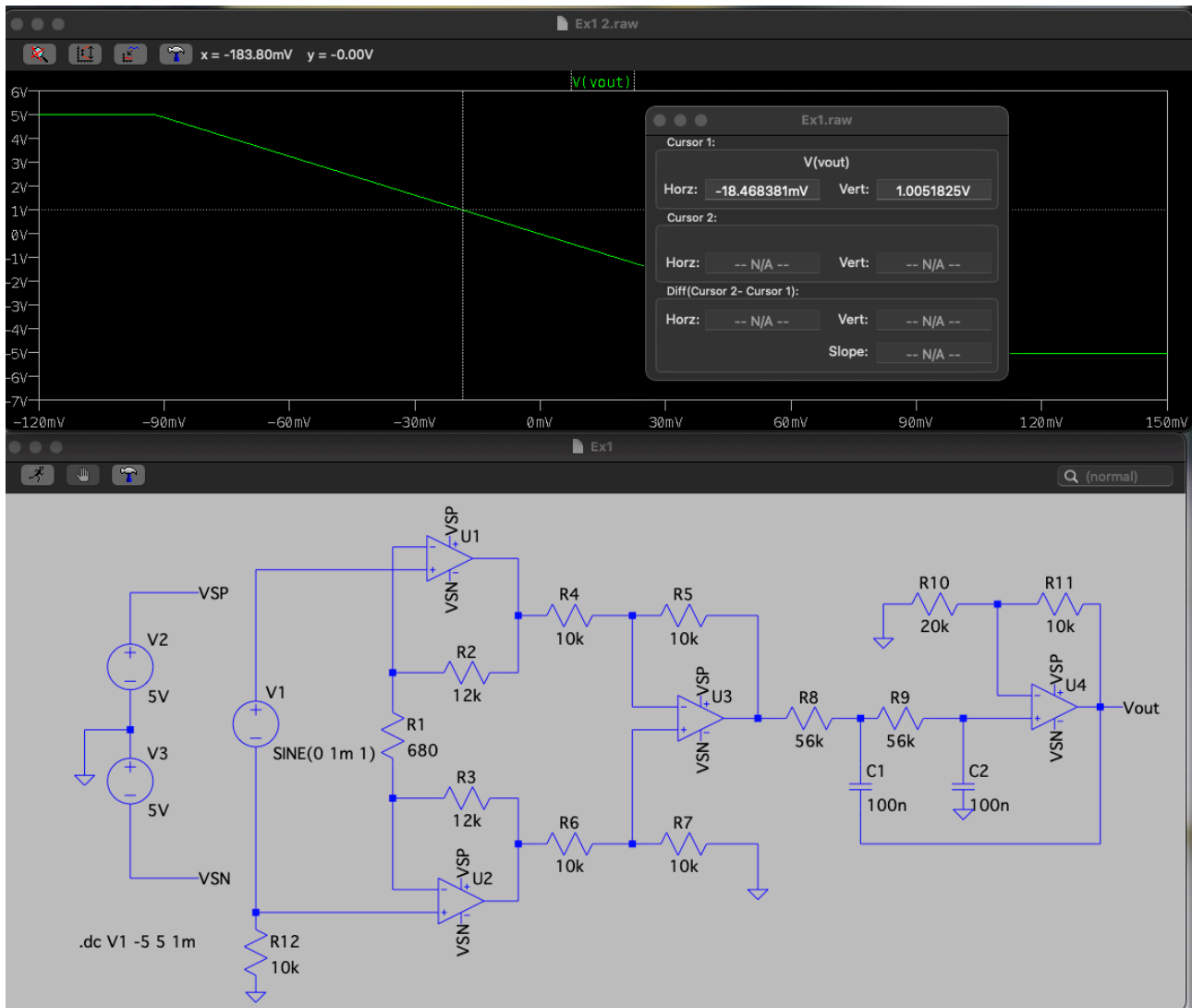2.3 Amplificarea de tensiune a schemei (pentru semnale foarte lent variabile)



Amplificarea din valorile simulate:

$$A = \frac{\Delta V_o}{\Delta V_i} = \left(1 + \frac{R_2 + R_3}{R_1} \right) \cdot \left(-\frac{R_5}{R_4} \right) \cdot \left(1 + \frac{R_{11}}{R_{10}} \right)$$

$$A = (1 + (12k + 12k) / 680) \cdot (-10k / 10k) \cdot (1 + 10k / 20k)$$


$$A = (1 + 35.294) \cdot (-1) \cdot (1 + 0.5)$$

$$A = 36.294 \cdot (-1) \cdot 1.5$$


$$A = 54.441$$

3. Simulare de tip AC

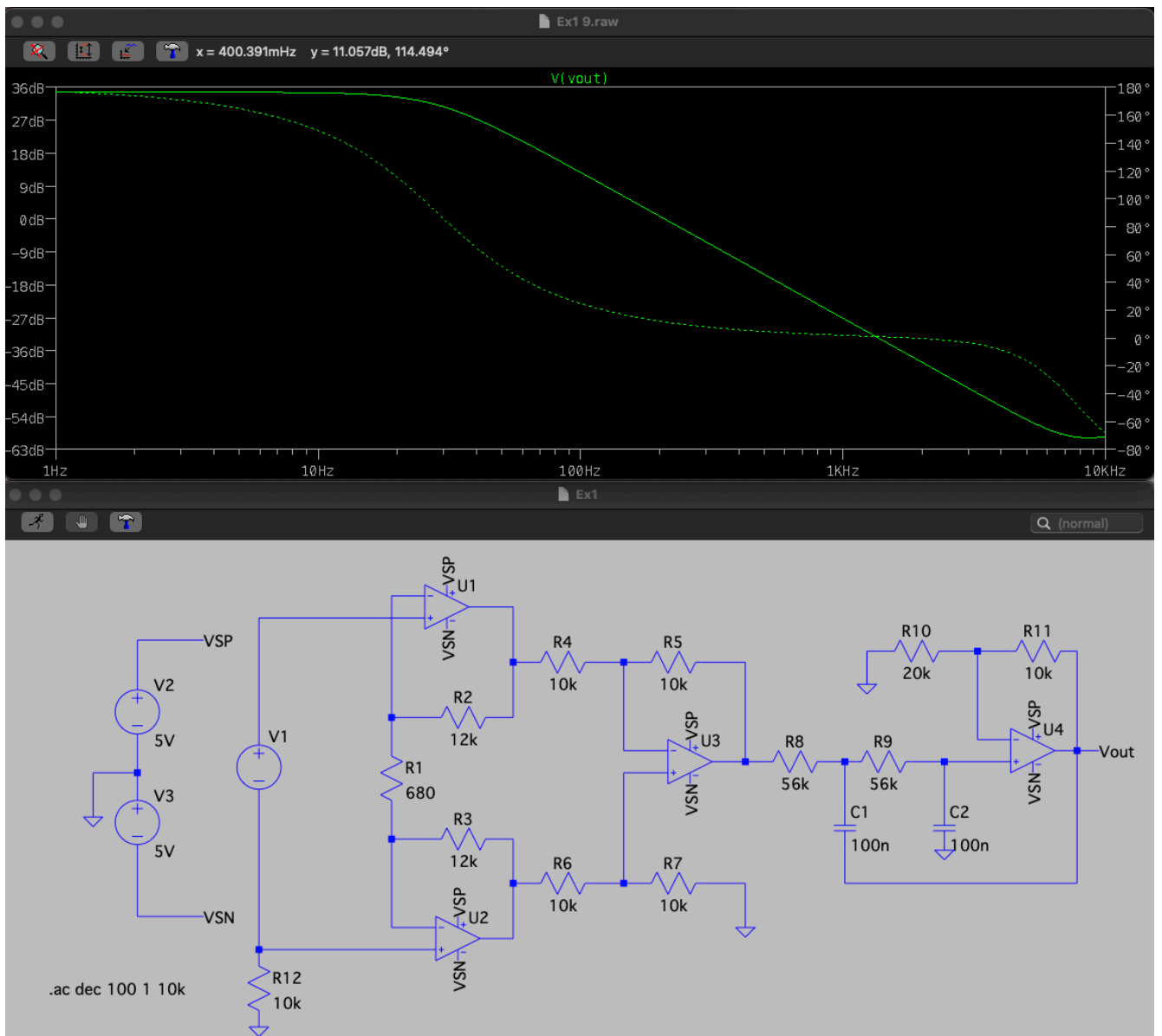3.1 Caracteristica de frecvență a schemei la scară logaritmică



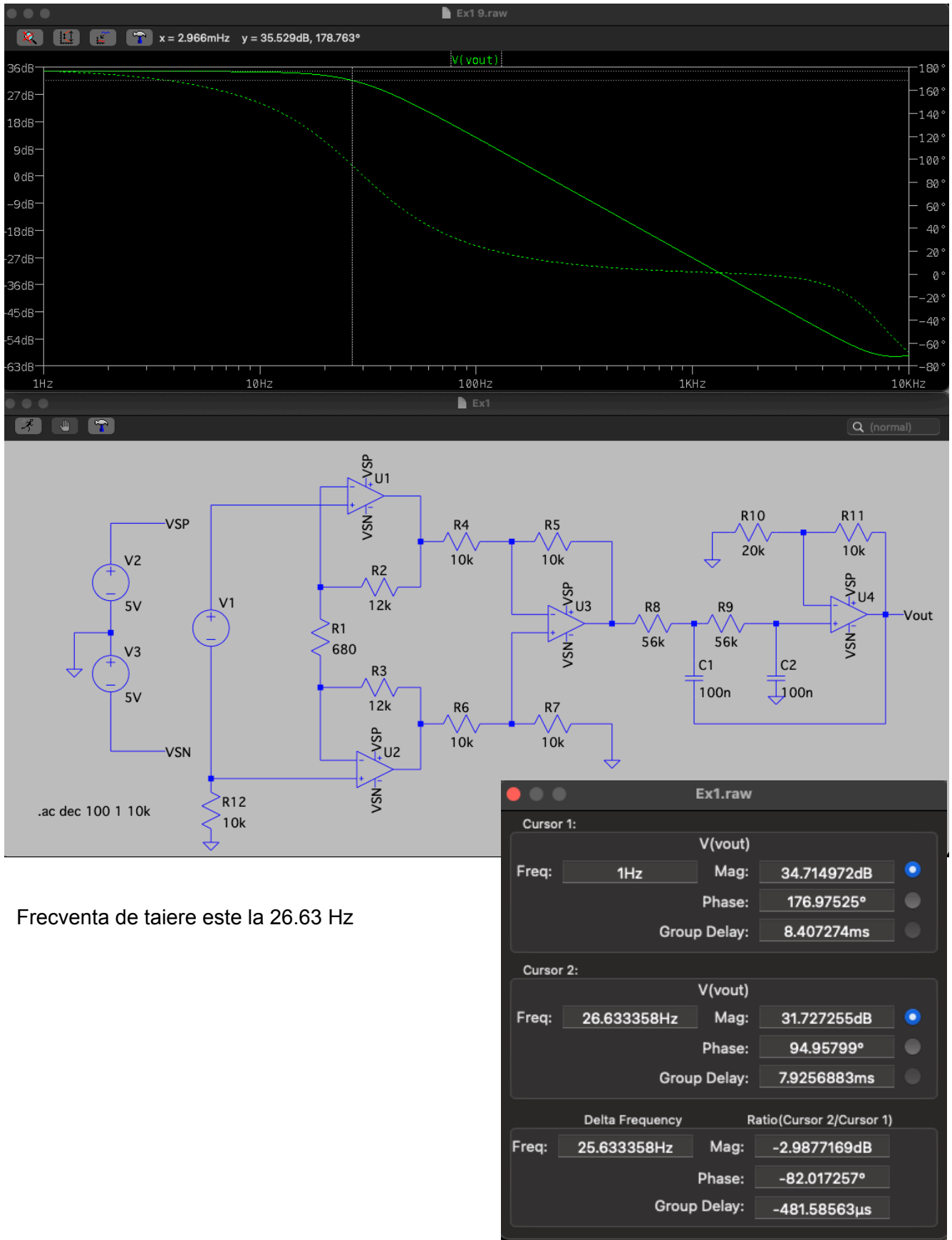
3.2 Banda de trecere a schemei (egală cu frecvența de -3dB)




Frecvența de tăiere este la 26.63 Hz

4. Simulare de tip Transient

4.1 Raspunsul la semnal ti p treapta

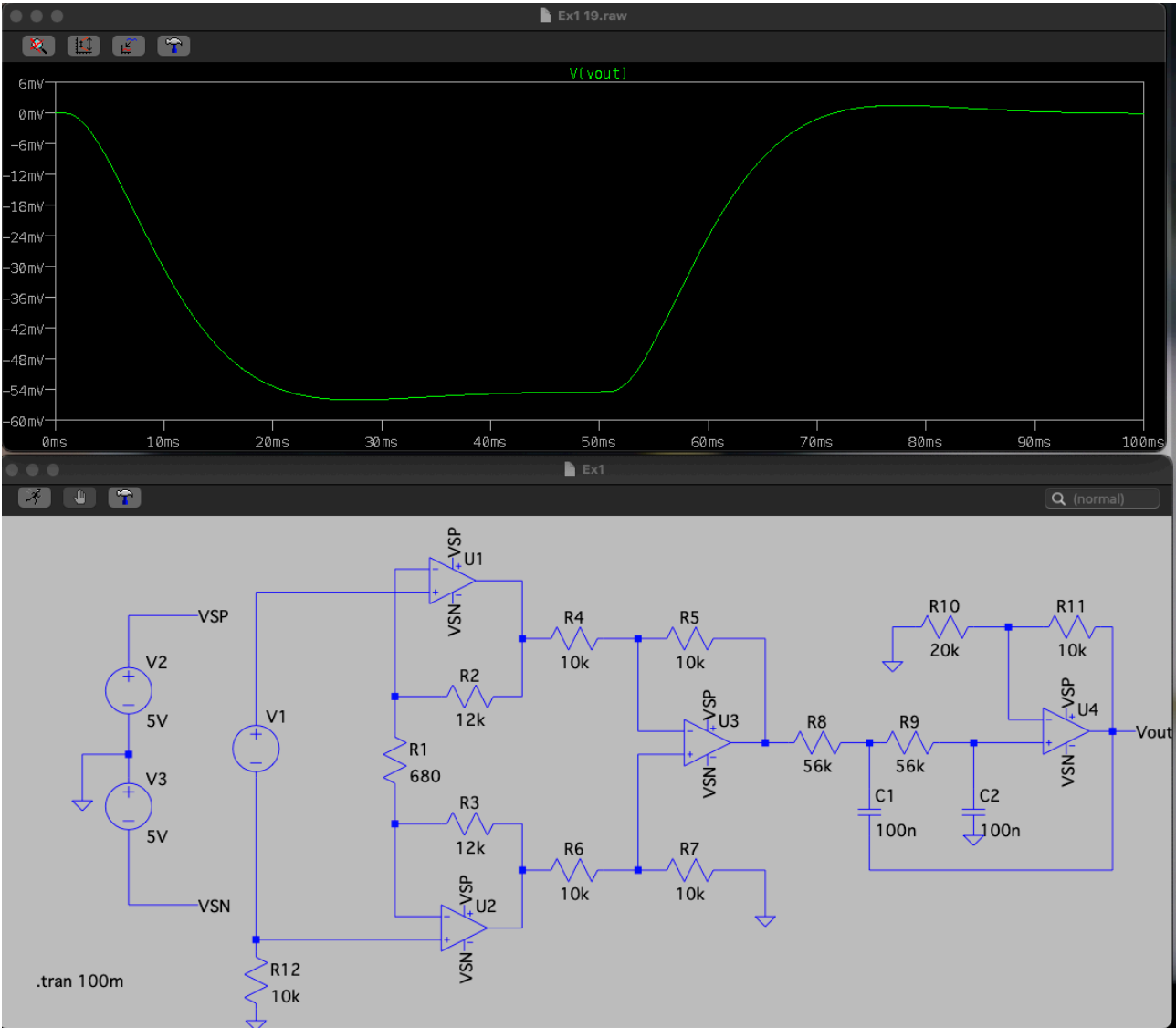

4.2 Timpul de creștere

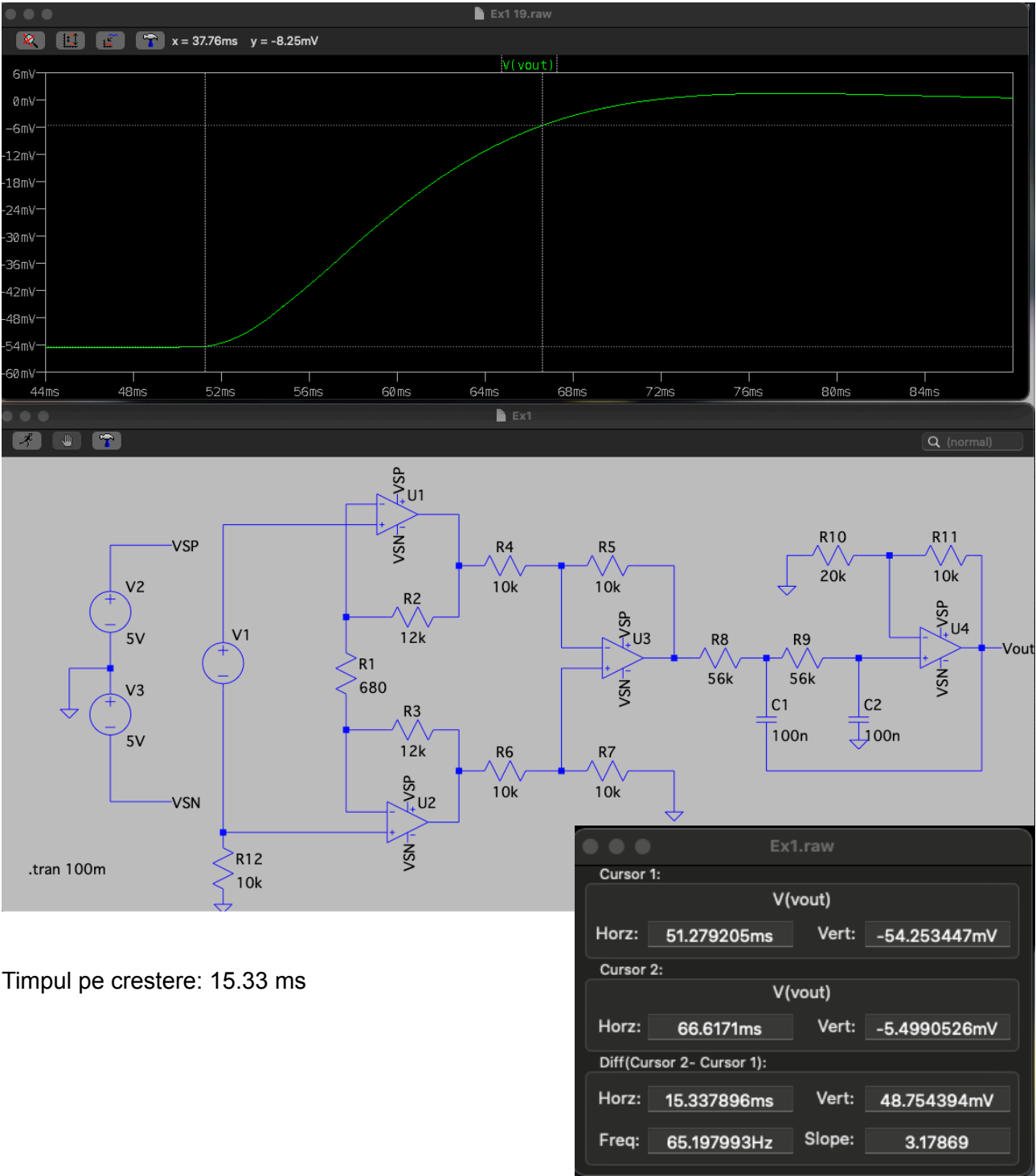

Timpul pe crestere: 15.33 ms

5.


Nume: Girlea => Vim = 25 mV
Prenume: Anana => Vom = 4 V
f-3dB = 100 Hz

5.1 Schema care transfera domeniul de intrare specificat ($-V_{im}$, $+V_{im}$) în domeniul de ieșire specificat ($-V_{om}$, $+V_{om}$).

$$\begin{aligned}(-V_{im}, +V_{im}) &= (-25 \text{ mV}, +25 \text{ mV}) = (-0.025 \text{ V}, 0.025 \text{ V}) \\ (-V_{om}, +V_{om}) &= (-4 \text{ V}, 4 \text{ V})\end{aligned}$$

Calculez amplificarea:
 $A = V_{om} / V_{im} = 4 / 0.025 = 160$

Calculez R1 din relatia:
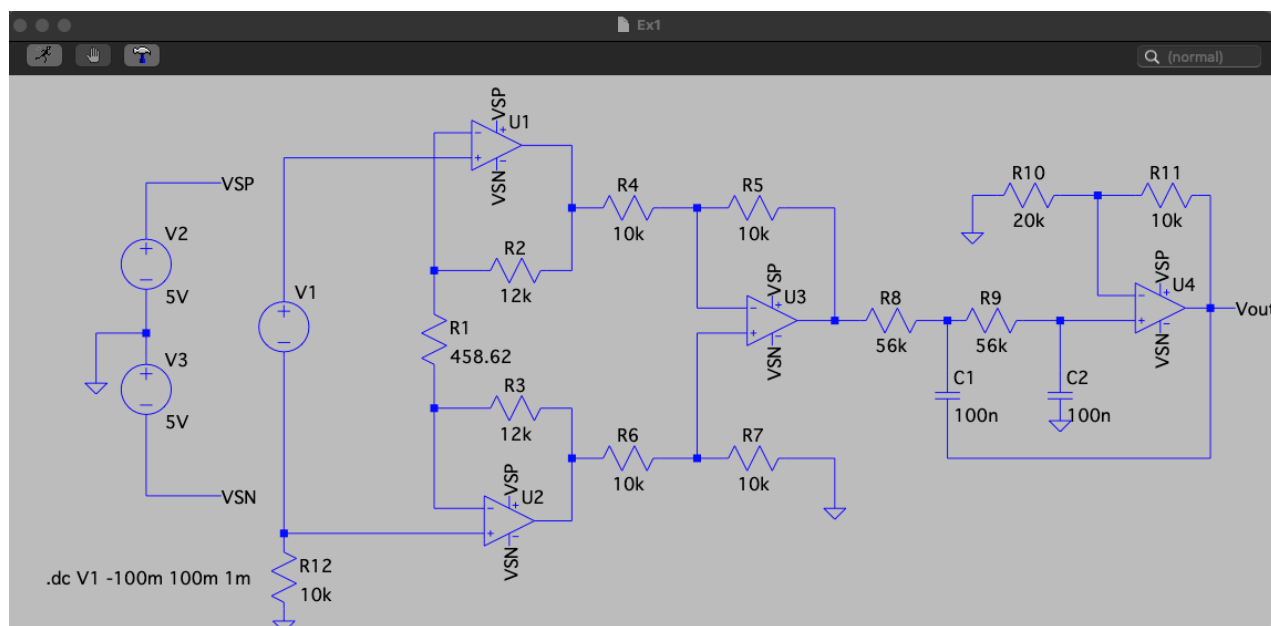
$$(1 + (R2 + R3) / R1) * (-R5 / R4) * (1 + R11 / R10) = A$$
$$(1 + (12 + 12) / R1) * (-10 / 10) * (1 + 20 / 10) = 160$$
$$(1 + 24 / R1) * (-1) * 3 = 160$$
$$1 + 24 / R1 = 53.33$$
$$24 / R1 = 52.33$$
$$R1 = 24 / 52.33$$
$$R1 = 0.45862 \text{ kohm} = 458.62 \text{ ohm}$$


5.2 Schema are frecvența de -3dB

Pulsatia:

$$\frac{1}{\sqrt{R_8 R_9 C_1 C_2}} \sim f$$

Unde $R_8 = R_9$ si $C_1 = C_2 \Rightarrow 1 / (R_8 * C_1) \sim f$

Relatia veche:

$$1 / (56k * 100n) \sim 26.63 \text{ Hz}$$

Relatia noua:

$$1 / (56k * C_{1\text{nou}}) \sim 100 \text{ Hz}$$

$$\Rightarrow C_1 \text{ nou} = C_2 \text{ nou} = 26.63n \sim 27n$$

Am ales sa rotunjesc C_1 nou si C_2 nou la 27n care difera fata de valoarea obtinuta (26.63n) cu 1.37%.

